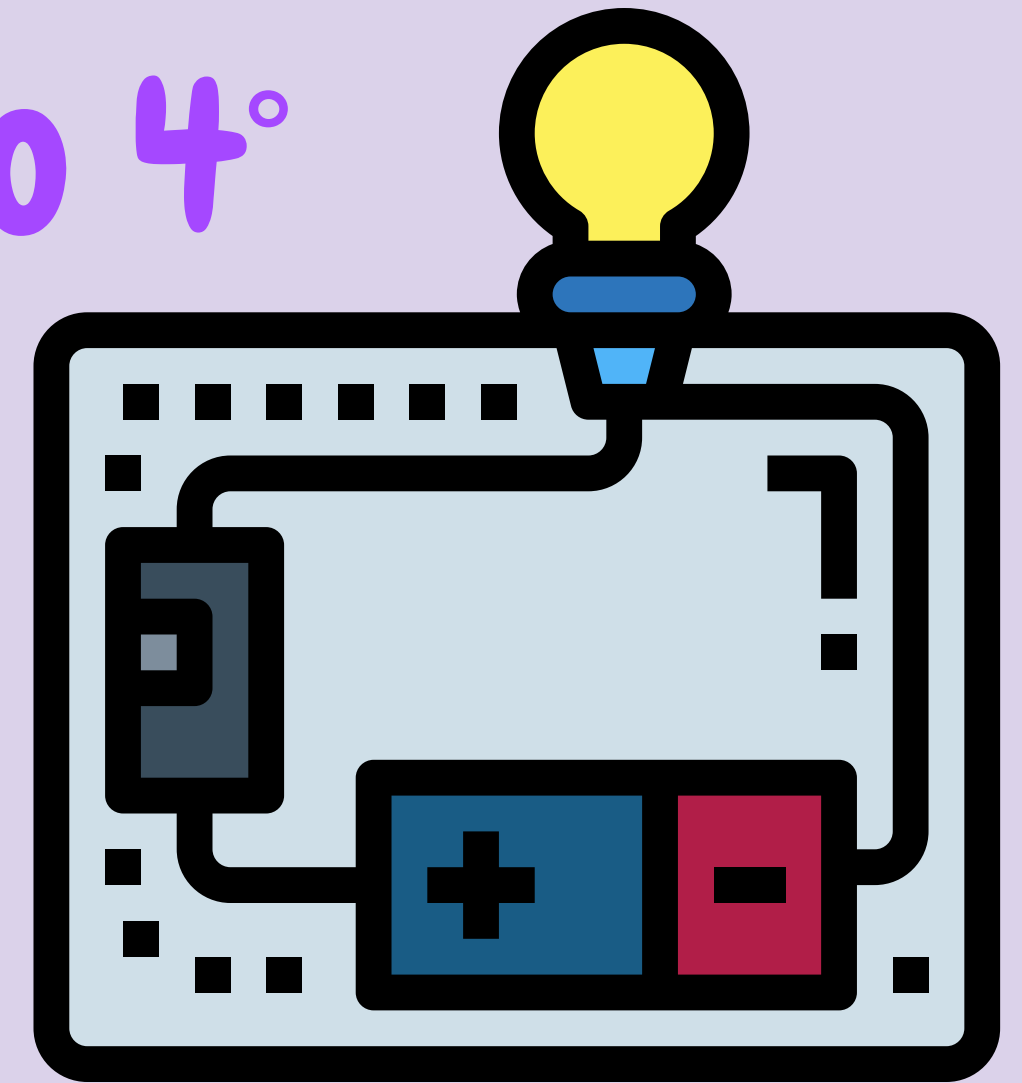


Ruta de Trabajo 4°

Esta semana crearemos nuestro circuito simple para eso necesitaremos los siguientes materiales.

- 2 Pilas (AA)
- Luz (lampara led o otra)
- Cable - y +.
- interruptor.
- cartón piedra. (para la presentación)
- cinta aislante. (para cubrir los cables)

(Los circuitos se venden en set completo)



La idea es estar preparados para confeccionar nuestra linterna