



Guía de circuito 4° Básico

I.- Explica los siguientes elementos según lo trabajado en clases.



Bateria



Interruptor



Cables



Ampolleta

Explicación:

Los cables permiten conectar los distintos dispositivos a la fuente de energía (pila), se agrega el interruptor para que corte el paso de la corriente hacia la ampolleta y de esa forma se pueda mantener apagada o encenderla. Los cables permiten que el circuito se pueda mantener conectado.

II.- RESPONDER:

1.- Dibujar como debería ser la lampara (circuito)

2.- Dibujo



3.- Materiales.